 


PROVA FINALE

PROGETTO RETI LOGICHE



Marco D'Antini
Codice persona 10603556

Reti Logiche
Anno 2020/2021
Professore: William Fornaciari

Indice

• Specifiche del progetto	pag. 3
• Scelte progettuali	pag. 4
• Risultati Sintesi	pag. 7
• Testing	pag. 8
• Conclusioni	pag. 9

SPECIFICA PROGETTO

Il progetto è ispirato al metodo di equalizzazione dell'istogramma in un' immagine. Metodo utilizzato per ricalibrare il contrasto di un'immagine quando essa appare troppo omogenea nella distribuzione dei colori.

In questa versione è stato sviluppato un algoritmo in versione semplificata applicabile a immagini di dimensione massima 128x128 pixel e scala di colori da massimo 256 livelli.

L'algoritmo è così implementato:

- $\text{DELTA_VALUE} = \text{MAX_PIXEL_VALUE} - \text{MIN_PIXEL_VALUE}$
- $\text{SHIFT_LEVEL} = (8 - \text{FLOOR}(\text{LOG2}(\text{DELTA_VALUE} + 1)))$
- $\text{TEMP_PIXEL} = (\text{CURRENT_PIXEL_VALUE} - \text{MIN_PIXEL_VALUE}) \ll \text{SHIFT_LEVEL}$
- $\text{NEW_PIXEL_VALUE} = \text{MIN}(255, \text{TEMP_PIXEL})$

La memoria utilizzata per memorizzare l'immagine è così strutturata:

Valore grandezza colonna	Valore grandezza riga	Input primo pixel	...	Input ultimo pixel	Output primo pixel	...	Output ultimo pixel
[0]	[1]	[2]			[2+(N_COL*N_RIG)]		

Figura 1: raffigurazione impiego memoria

Inoltre sono presenti dei segnali funzionali che implementano la funzione di avvio del processo (**i_start**), di fine elaborazione (**o_done**) e di reset del modulo che lo riporta allo stato iniziale dell'esecuzione (**i_rst**);


Il modulo può elaborare più immagini in successione ma solamente in modo sequenziale.

Il modulo parte con un segnale **START** a valore '1' e quando termina l'esecuzione il segnale **DONE** sarà '1', ciò dovrà far scendere **START** a '0'. L'esecuzione non potrà ripartire fin quando anche il segnale **DONE** assumerà nuovamente il valore '0'.

SCELTE PROGETTUALI

Nella fase iniziale di progettazione la mia strategia è stata realizzare su carta e penna la macchina che descrive gli stati di elaborazione del circuito. Infatti l'approccio utilizzato è il Behavioural, con cui ho iniziato a riportare gli stati realizzati dalla carta al codice.

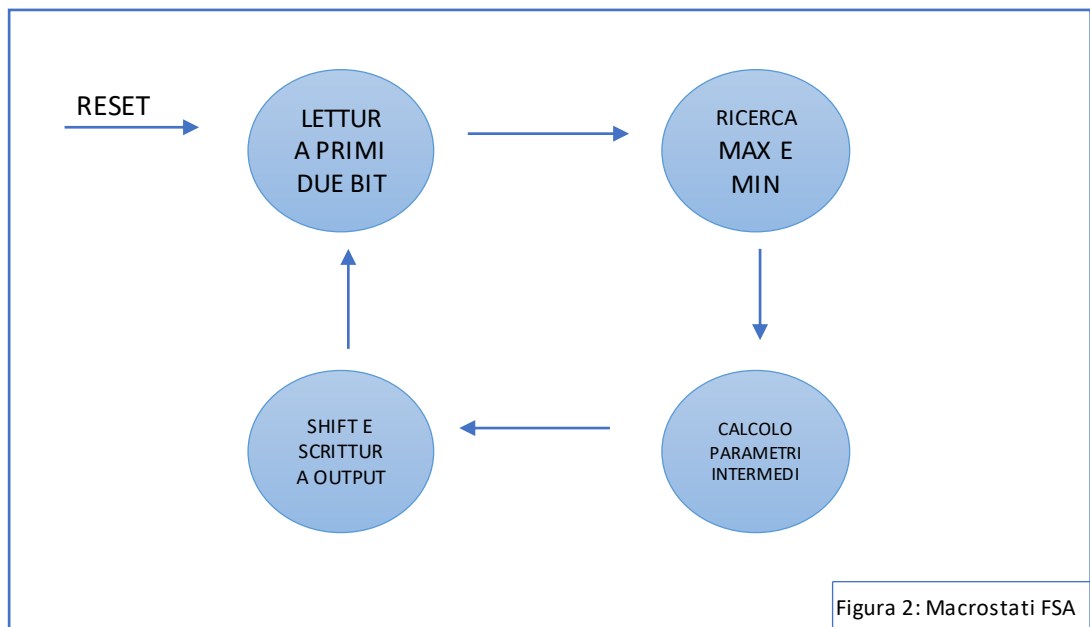In maniera grossolana ho individuato 4 macrostati. Questi sono:



- lettura dei primi due bit e calcolo della grandezza dell'immagine
- un primo ciclo che legge in bit indicati dalla dimensione e individua massimo e minimo valore dei pixel
- calcolo dei parametri necessari al nuovo valore
- un secondo ciclo che legge nuovamente la i pixel dell'immagine e con il valore finale scrive anche in memoria

Di seguito riporto la raffigurazione degli stati in maniera più dettagliata.

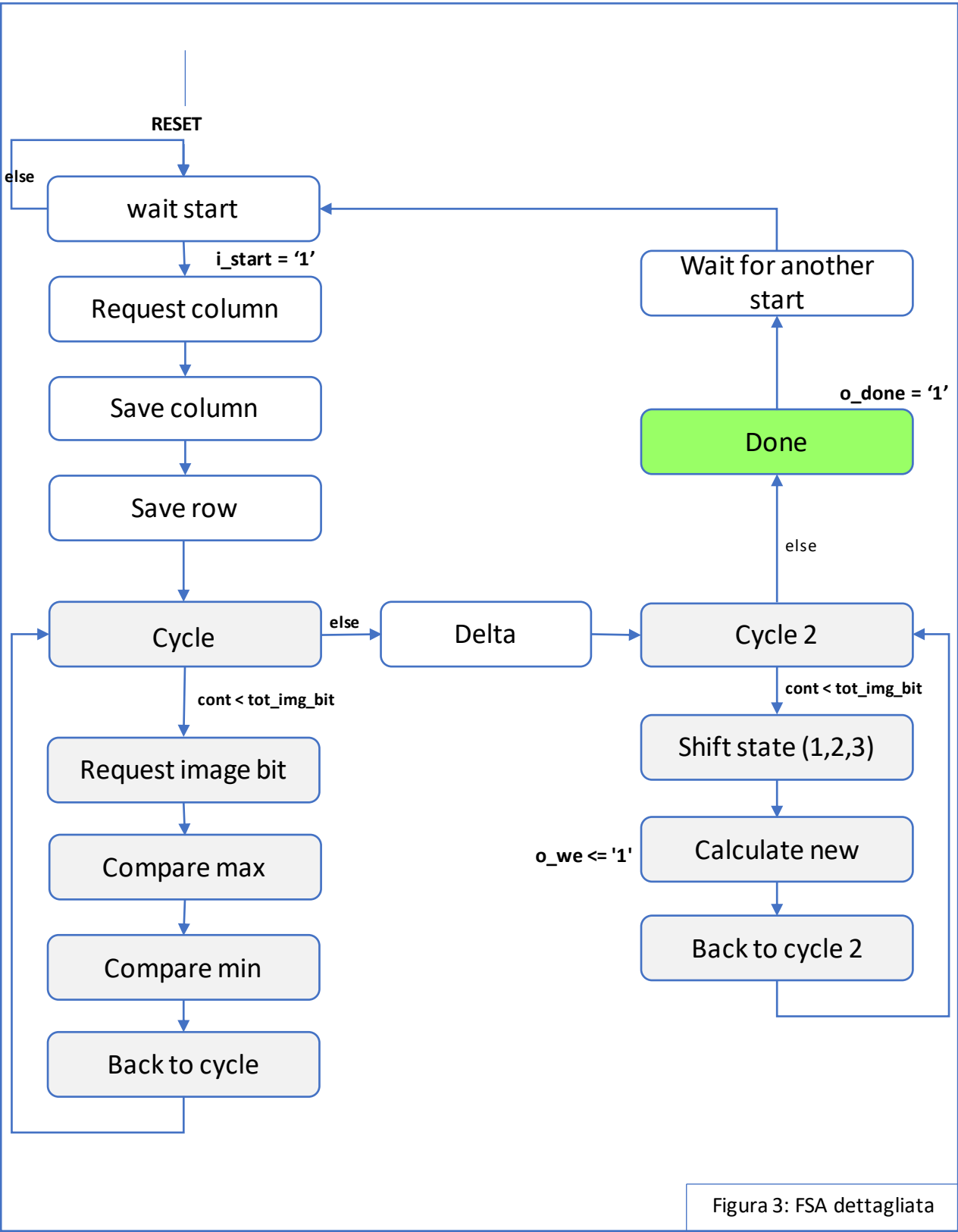


Figura 3: FSA dettagliata

Descrizione degli stati:

- **WAIT_START:** la macchina è in attesa di un segnale di start per partire. Quando il segnale `i_start = '1'` passa allo stato successivo altrimenti in autoanello torna su `WAIT_START`. A computazione finita la macchina torna in questo stato e assegno `o_done = '1'`;
- **REQ_COL:** richiedo dalla memoria il valore della colonna;
- **SAVE_COL:** salvo nel segnale `n_col` il valore richiesto allo stato precedente e richiedo il valore della riga;
- **SAVE_ROW:** salvo nel segnale `n_row` il valore di riga e calcolo il totale dei pixel dell'immagine;
- **CYCLE:** stato che contiene la condizione verso l'interno del ciclo (`cycle_1` per l'individuazione del massimo e minimo valore) e la fine del ciclo;
- **REQ_IMG_BIT:** internamente al primo ciclo richiedo il valore attuale del pixel;
- **COMP_MAX:** ricevo il valore richiesto allo stato precedente e comparo con la variabile temporanea `max` assegnata a 0 inizialmente;
- **COMP_MIN:** comparo con la variabile temporanea `min` assegnata a 255 inizialmente e incremento il contatore;
- **BACK_CYCLE:** stato ausiliario che salva il contatore e torna al ciclo `cycle_1`;
- **DELTA:** calcolo il `delta` e lo `shift_value` operando con un controllo a soglia per il calcolo del \log_2 ; quest'ultimo è implementato con un AND logico tra il vettore `bit_shift` e un vettore di 8 bit con un solo '1' in posizione diversa ad ogni confronto per ottenere un valore diverso;

```
Esempio: if (bit_shift AND "10000000") = "10000000" then
    shift_level<= 1;
else if (bit_shift AND "01000000") = "01000000" then
    shift_level<= 2; ...
```

Figura 4: estratto di codice confronto AND

- **CYCLE_2:** stato che contiene la condizione verso l'interno del ciclo (`cycle_2` per il calcolo e la scrittura del nuovo valore pixel) e la fine del ciclo che è anche la fine della computazione del programma;
- **SHIFT_STATE_1:** richiedo il valore del pixel della memoria;
- **SHIFT_STATE_2:** calcolo `temp - min`;
- **SHIFT_STATE_3:** opero lo shift a sinistra e salvo nella variabile `temp_pixel`;
- **CALC_NEW:** assegno ad `o_address` l'indirizzo di memoria su cui dovrà scrivere, cambio i bit `o_en = '1'` e `_we = '1'`, calcolo il valore del nuovo pixel e lo scrivo in memoria. Infine incremento il contatore;
- **BACK_CYCLE_2:** salva il valore del contatore e torna allo stato `cycle_2`;
- **DONE:** la computazione è finita allora `o_done = '1'`;
- **WAIT_FOR_ANOTHER_START:** stato ausiliario che mi riporta a `wait_for_start` se `i_start = '0'` o rimane su se stesso in autoanello.

RISULTATI SINTESI

 


Figura 5: Vivado schematic

Come anticipato la sintesi del componente non produce errori e la simulazione Post Synthesis functional passa tutti i test elencati precedentemente.

Allego i risultati della sintesi riguardanti i componenti utilizzati ottenuti con il comando `report_utilization`:

Site Type	Used	Fixed	Available	Util%
Slice LUTs*	204	0	134600	0.15
LUT as Logic	204	0	134600	0.15
LUT as Memory	0	0	46200	0.00
Slice Registers	157	0	269200	0.06
Register as Flip Flop	157	0	269200	0.06
Register as Latch	0	0	269200	0.00
F7 Muxes	0	0	67300	0.00
F8 Muxes	0	0	33650	0.00

Come desiderato il codice non inserisce dei Latch.

Figura 6: Comando `report_utilization`

Infine allego i risultati di utilizzo temporale ottenuti con il comando `report_timing`:

```
Slack: inf
Source: n_row_reg[3]/C
        (rising edge-triggered cell FDRE)
Destination: tot_img_bit_reg[12]/D
Path Group: (none)
Path Type: Max at Slow Process Corner
Data Path Delay: 6.008ns logic 2.769ns (46.089%) route 3.239ns (53.911%)
Logic Levels: 8 (CARRY4=4 FDRE=1 LUT4=1 LUT6=2)
```

Figura 7: Comando `report_timing`

Da questo dato emerge che il circuito in media utilizza 6ns per commutare tutte le sue porte logiche, ciò vuol dire che per i restanti 4 ns i segnali restano stabili. In base a quanto emerso posso concludere che la frequenza dei 100 MHz è stata rispettata e si potrebbe andare ad una frequenza maggiore.

Summary

Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

Total On-Chip Power: 5.136 W
Design Power Budget: Not Specified
Power Budget Margin: N/A
Junction Temperature: 37,7°C
Thermal Margin: 47,3°C (18,9 W)
Effective θ_{JA} : 2,5°C/W
Power supplied to off-chip devices: 0 W
Confidence level: Low

[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity

On-Chip Power

 


Figura 8: Consumo di energia

TESTING

Come testbench iniziale ho utilizzato quello fornito dal professore su Beep. Una volta passato quello ho modificato lo stesso per coprire alcuni casi di interesse quali:

- un'immagine composta da tutti pixel con valore 0;
- una da tutti pixel con valore 255;
- una mista tra 255 e 0.

Successivamente ho utilizzato uno script in Python realizzato da un mio collega per generare casi di test che fornissero immagini di dimensione fino a 128x128.

Ho ottenuto la totalità dei test passati in una batteria di 15'000 casi di test in Behavoiral e post Synthesis functional.

Ho infine ripetuto i test, ma con un testbench che fornisse casi di reset, ottenendo nuovamente la totalità dei test passati.

```
s_read <= true;  
wait for c_CLOCK_PERIOD;  
s_read <= false;  
wait for c_CLOCK_PERIOD;  
tb_rst <= '1';  
wait for c_CLOCK_PERIOD;  
tb_rst <= '0';  
wait for c_CLOCK_PERIOD;  
tb_start <= '1';  
wait for c_CLOCK_PERIOD;  
wait until tb_done = '1';  
wait for c_CLOCK_PERIOD;  
tb_start <= '0';  
wait until tb_done = '0';  
wait for c_CLOCK_PERIOD;
```

Figura 8: estratto di codice Testbench

CONCLUSIONI

A fine del lavoro svolto valuto quest'esperienza molto positivamente. Ho avuto l'occasione di sperimentare un approccio pratico a ciò che di norma rimane solo teorico.

Grazie all'utilizzo di un applicativo aziendale come Vivado e ad un linguaggio un po' diverso da quelli visti fino ad ora come VHDL ho avuto modo di conoscere una realtà professionale che rappresenta un'altra faccia dell'ingegneria informatica.

In particolare è stato interessante capire cosa c'è dietro al processo di ottimizzazione di un modulo, sia strutturale che temporale, ottenuto tramite il cambio di approccio e le modifiche al codice derivate dall'attività di debug dei segnali in linea temporale, molto diversa da quella vista in altri linguaggi di programmazione.